

Если общее сопротивление двух параллельно соединённых одинаковых резисторов $R_1 = 6 \text{ Ом}$, то общее сопротивление R_2 этих же резисторов, соединённых последовательно, равно:

- 1) 0,5 Ом; 2) 1,5 Ом; 3) 3,0 Ом; 4) 12 Ом; 5) 24 Ом.