

Если общее сопротивление двух параллельно соединённых одинаковых резисторов  $R_1 = 6 \text{ Ом}$ , то общее сопротивление  $R_2$  этих же резисторов, соединённых последовательно, равно:

- 1) 0,5 Ом;    2) 1,5 Ом;    3) 3,0 Ом;    4) 12 Ом;    5) 24 Ом.